

AMI Semiconductor / ON

Semiconductor

NCP720BMT125TBG

លេខផ្នែក:
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
 តារាងទិន្នន័យ:
 ស្ថានភាព RoHS
 លក្ខខណ្ឌស្តុក
 នាវាពី
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

NCP720BMT125TBG
 AMI Semiconductor / ON Semiconductor
 IC REG LINEAR 1.25V 350MA 6WDFN
 NCP720BMT125TBG.pdf
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
 625660 pcs stock
 ហុងកុង
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ NCP720BMT125TBG

លេខផ្នែក	NCP720BMT125TBG
ក្រុមហ៊ុនផលិត	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
ការពិពណ៌នា	IC REG LINEAR 1.25V 350MA 6WDFN
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	625660 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	NCP720BMT125TBG.pdf
បង្រួមសម្ពាធកែវ (អតិបរមា)	1.4V @ 350mA
តង់ស្យុង - ទិន្នផល (នាទី / ថេរ)	1.25V
តង់ស្យុង - ទិន្នផល (អតិបរមា)	-
តង់ស្យុង - បញ្ចូល (អតិបរមា)	5.5V
កញ្ចប់របបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	6-WDFN (2x2)
សេរី	-
លក្ខណៈពិសេសការពារ	Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
ការដេចខ្ទប់	Tape & Reel (TR)
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	6-WDFN Exposed Pad
PSRR	65dB ~ 25dB (1kHz ~ 1MHz)
ប្រភេទលទ្ធផល	Fixed
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធលទ្ធផល	Positive
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-40°C ~ 125°C
ចំនួនអ្នកត្រូវការ	1
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតស្តីសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការពិពណ៌នាលម្អិត	Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.25V 350mA 6-WDFN (2x2)
បច្ចុប្បន្ន - លទ្ធផល	350mA
លក្ខណៈពិសេសនៃការត្រួតពិនិត្យ	Enable

ស្លាកដែលទាក់ទង

AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	អ្នកចែកចាយ NCP720BMT125TBG	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ NCP720BMT125TBG
តម្លៃ NCP720BMT125TBG	NCP720BMT125TBG រូបភាព	រូបភាព NCP720BMT125TBG
NCP720BMT125TBG PDF Datasheet	NCP720BMT125TBG ទាញយកទិន្នន័យ	NCP720BMT125TBG Datasheet
ភាគហ៊ុន NCP720BMT125TBG	ទិញ NCP720BMT125TBG	ទិញ AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG
AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ AMI Semiconductor / ON Semiconductor	អ្នកចែកចាយ AMI Semiconductor / ON Semiconductor
AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	Aptina / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG
Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG	Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor NCP720BMT125TBG

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT140TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.4V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 616369 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT150TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.5V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 630737 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP718BSNADJT1G</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: 300 MA LOW IQ WIDE INPUT នៅក្នុងស្តុក: 593864 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT100TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 584761 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT135TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.35V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 676728 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT105TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.05V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 591538 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT115TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.15V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 667254 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT160TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.6V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 613588 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT130TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.3V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 587858 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT145TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.45V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 757170 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT110TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.1V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 667851 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-left: 10px;"> <p>NCP720BMT120TBG</p> <p>ក្រុមហ៊ុនផលិត: AMI Semiconductor / ON Semiconductor ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR 1.2V 350MA 6WDFN នៅក្នុងស្តុក: 187815 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p> </div> </div> </div>