



ADI (Analog Devices, Inc.)

LTC6360CDD#PBF

លេខផ្នែក:
 ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
 ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
 តារាងទិន្នន័យ:
 ស្ថានភាព RoHs
 លក្ខខណ្ឌស្តុក
 នាពិ
 ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

LTC6360CDD#PBF
 ADI (Analog Devices, Inc.)
 IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN
 LTC6360CDD#PBF.pdf
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
 20607 pcs stock
 ហុងកុង
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
 សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ LTC6360CDD#PBF

លេខផ្នែក	LTC6360CDD#PBF
ក្រុមហ៊ុនផលិត	ADI (Analog Devices, Inc.)
ការពិពណ៌នា	IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	20607 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	LTC6360CDD#PBF.pdf
វាយ	ADC Driver
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	8-DFN (3x3)
សេរី	-
ការដេចខ្ចប់	Tube
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	8-WDFDN Exposed Pad
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតស្តុកសំណើ (MSL)	1 (Unlimited)
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការពិពណ៌នាលម្អិត	ADC Driver IC Data Acquisition 8-DFN (3x3)
លេខផ្នែកមូលដ្ឋាន	LTC6360
កម្មវិធី	Data Acquisition

ស្លាកដែលទាក់ទង

ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360CDD#PBF	អ្នកចែកចាយ LTC6360CDD#PBF	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ LTC6360CDD#PBF
តម្លៃ LTC6360CDD#PBF	LTC6360CDD#PBF រូបភាព	រូបភាព LTC6360CDD#PBF
LTC6360CDD#PBF PDF Datasheet	LTC6360CDD#PBF ទាញយកទិន្នន័យ	LTC6360CDD#PBF Datasheet
ភាគហ៊ុន LTC6360CDD#PBF	ទិញ LTC6360CDD#PBF	ទិញ ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360CDD#PBF
ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360CDD#PBF	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ADI (Analog Devices, Inc.)	អ្នកចែកចាយ ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360CDD#PBF	AD LTC6360CDD#PBF	ADI (Analog Devices, Inc.) LTC6360CDD#PBF
Analog Devices Inc. LTC6360CDD#PBF	Analog Devices, Inc. LTC6360CDD#PBF	

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>LTC6269IMS8E#PBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC OPAMP 500MHZ DUAL FET 8MSOP នៅក្នុងស្តុក: 8093 pcs RFQ</p>	<p>LTC6269IMS8E-10#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC OPAMP 4GHZ SGL FET 8MSOP នៅក្នុងស្តុក: 15488 pcs RFQ</p>
<p>LTC6269IMS8E#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC OPAMP 500MHZ DUAL FET 8MSOP នៅក្នុងស្តុក: 17170 pcs RFQ</p>	<p>LTC6360CMS8E#PBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8-MSOP នៅក្នុងស្តុក: 16707 pcs RFQ</p>
<p>LTC6360CDD ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC POWER MANAGEMENT នៅក្នុងស្តុក: 4416 pcs RFQ</p>	<p>LTC6269IMS8E-10#PBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC OPAMP 4GHZ SGL FET 8MSOP នៅក្នុងស្តុក: 7236 pcs RFQ</p>
<p>LTC6360HDD#PBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN នៅក្នុងស្តុក: 28774 pcs RFQ</p>	<p>LTC6360HDD ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC POWER MANAGEMENT នៅក្នុងស្តុក: 5426 pcs RFQ</p>
<p>LTC6269IDD-10#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC OPAMP 4GHZ SGL FET 10DFN នៅក្នុងស្តុក: 13938 pcs RFQ</p>	<p>LTC6360HDD#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN នៅក្នុងស្តុក: 29183 pcs RFQ</p>
<p>LTC6360CMS8E#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8MSOP នៅក្នុងស្តុក: 36400 pcs RFQ</p>	<p>LTC6360CDD#TRPBF ក្រុមហ៊ុនផលិត: ADI (Analog Devices, Inc.) ការពិពណ៌នា: IC ADC DRIVER TRUE ZERO 8DFN នៅក្នុងស្តុក: 31600 pcs RFQ</p>

រក្សាសិទ្ធិ © 2020 អ្នកចែកចាយដែលអាចទុកចិត្តបាននៃសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិច

អ៊ីម៉ែល: Info@infinity-electronic.com

អាសយដ្ឋាន: 17F, អាគារពាណិជ្ជកម្ម Gaylord, 114-118 Lockhart Road, Wan Chai, ហុងកុង

